

# EDA讲座3

☞ 硬件描述语言3

☞ EDA作业三

## 目 录

### 一、组合电路（以2选1为例）

1. 电路模块的基本结构
2. 电路模块的描述方式

### 二、测试平台

### 三、时序电路

1. 同步复位和异步复位的D触发器
2. 状态机

## 如何听？听什么？


- 硬件描述语言 ——语言与电路结构、规定和规范
- EDA作业三——功能模块的划分、外设工作原理

不写全所有分支未加**default**语句带来的问题：


```
module mux21 (a,b,c,y);
  input a,b,c;
  output y;

  reg y;

   always @ (a,b,c)
  begin
    if (c==0) y<=a;
    //else y<=b;
  end
endmodule
```



电平触发的D锁存器

 

使用不完整的条件语句，产生了时序电路

## 同步复位的D触发器

```
module dff_syn (clk,d,q,rst);
input clk,d,rst;
output q;
reg q;

always @(posedge clk)
begin
if (!rst) q<=0;
else q<=d;
end
endmodule
```

### 1.对时钟上升沿敏感

敏感信号posedge clk启动过程语句

边沿敏感信号clk必须出现在敏感表中  
always过程结构中clk不再出现


### 2.在上升沿，有效复位信号清零

信号rst为时钟的同步控制信号，不出现在敏感表中。

 
## 同步复位的D触发器

```
module dff_syn (clk,d,q,rst);
input clk,d,rst;
output q;
reg q;

always @(posedge clk)
begin
if (!rst) q<=0;
else q<=d;
end
endmodule
```



启动过程语句

 

在上升沿复位信号清零

## 异步复位的D触发器

```
module dff_asyn (clk,d,rst,en,q);
input clk,d,rst,en;
output q;
reg q;

always @(posedge clk or negedge rst)
begin
if (!rst) q<=0;
else if (en) q<=d;
end
endmodule
```

对时钟上升沿和rst下降沿敏感，敏感信号启动过程语句

信号rst为时钟的异步控制信号：

- 1.必须出现在敏感表中；
- 2.在always过程结构中必须表述其逻辑行为且两种表述必须相匹配。


敏感表中出现边沿敏感的表述，则其他类型的敏感信号不能放置。

如：always@ (posedge clk or rst) ❌
 
## 异步复位的D触发器

```
module dff_asyn (clk,d,rst,en,q);
input clk,d,rst,en;
output q;
reg q;

always @(posedge clk or negedge rst)
begin
if (!rst) q<=0;
else if (en) q<=d;
end
endmodule
```




对时钟上升沿和rst下降沿敏感



if-elseif...，判断的先后次序上隐含优先级关系

## 过程中的两类赋值语句：

 

### ■ 阻塞式赋值

```
always @(a,b) begin
```

```
  x=a;
```

```
  y=b&x;
```

```
  z=x|y;
```

```
end
```

a	b	x	y	z
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

### ■ 非阻塞式赋值

```
always @(a,b) begin
```

```
  x<=a;
```

```
  y<=b&x;
```


```
  z<=x|y;
```

```
end
```

a	b	x	y	z
0	0	0	0	0
1	1	1	0	0

⚠ 赋值方式不同，综合电路相同，某一时刻仿真不同

## 过程中的两类赋值语句：

 

### ■ 阻塞式赋值


```
always @(posedge clk)
```

```
begin
```

```
  q1=d;
```

```
  q2=q1;
```

```
end
```

 

### ■ 非阻塞式赋值


```
always @(posedge clk)
```

```
begin
```

```
  q1<=d;
```

```
  q2<=q1;
```

```
end
```

 

⚠ 赋值方式不同，综合电路不同

## 目 录

### 一、组合电路（以2选1为例）


1. 电路模块的基本结构
2. 电路模块的描述方式

### 二、测试平台

### 三、时序电路

1. 同步复位和异步复位的D触发器
2. 状态机

## 状态机

 

- 按状态机的描述结构有单进程和多进程（双进程或三进程）。为使代码结构清晰，建议使用**多进程**的方式描述。


- 可以使用QuartusII编辑器中的状态机模板。

新建Verilog文件界面：


Edit\Insert Template\verilogHDL\Full Designs\State Machines

# 状态机举例

## 例6.2.3

 
 
$$\begin{cases} D_1=Q_1' \\ D_2=A\oplus Q_1\oplus Q_2 \\ Q_1^*=D_1=Q_1' \\ Q_2^*=D_2=A\oplus Q_1\oplus Q_2 \\ Y=A'Q_1Q_2+AQ_1'Q_2' \end{cases}$$




# 三进程描述:

```
module fsm3
(
    input clk, A, reset,
    output reg out);
    // 说明部分: 由参数说明关键字parameter定义各个状态
    reg [1:0] current_state,next_state;
    parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
```

```
1: always @ (current_state or A ) begin
    case (current_state)
        S0:
            if (A) out = 1;
            else out = 0;
        S1:
            if (A) out = 0;
            else out = 0;
        S2:
            if (A) out = 0;
            else out = 0;
        S3:
            if (A) out = 0;
            else out = 1;
    endcase
end
```

## 1.组合电路部分: 输出方程

 


```
3: always @ (current_state or A)
begin
    case (current_state)
        S0:
            if (A)
                next_state <= S3;
            else
                next_state <= S1;
        S1:
            if (A)
                next_state <= S0;
            else
                next_state <= S2;
        S2:
            if (A)
                next_state <= S1;
            else
                next_state <= S3;
        S3:
            if (A)
                next_state <= S2;
            else
                next_state <= S0;
    endcase
end
endmodule
```


```
2: always @ (posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset)
        current_state <= S0;
    else
        current_state <= next_state;
end
```

## 2.时序电路部分: 状态方程


## 3.组合电路部分: 驱动方程

 

Tools → Netlist Viewers → RTL Viewer

 

 Tools → Netlist Viewers → State Machine Viewer 或双击current\_state模块



	Source State	Destination State	Condition
1	S0	S3	(A)
2	S0	S1	(!A)
3	S1	S0	(A)
4	S1	S2	(!A)
5	S2	S3	(!A)
6	S2	S1	(A)
7	S3	S0	(!A)
8	S3	S2	(A)




## EDA作业三

——功能模块的划分、外设工作原理
 
### 投币式手机充电仪


可以实现投币、实时显示投币数额和充电时间等功能。

- 刚上电即“初始状态”，数码管显示全灭。
- 按“开始”键后进入准备投币状态，数码管显示“0000”。
- 矩阵键盘直接输入投币数额1~20角
- 2倍于投币数额的允许充电时间也实时显示



 
### 投币式手机充电仪

- 最大投币20角；即最大时间显示40
- 未确认充电之前可随时清零。清零回至“开始状态”，10秒无动作回到“初始状态”。
- 确认充电后，充电时间开始倒计时，投币数额仍保持显示；当时间计至0时，投币数额同时归0。回到“开始状态”，10秒后回到“初始状态”。



 
### 任务分解

- 利用模块化设计方法，“自顶向下”划分功能模块
  - 键盘输入电路、数码管显示电路、分频器...
  - 采用硬件描述语言设计



 
### 1. 独立按键

- 原理图：单个按键，接到FPGA引脚
- 特点：工作原理简单；按键较多时，占用I/O资源



 
### 2. 矩阵键盘

- 以行列方式排列，按键位于行列线的交叉点上
- 按键较多时，节省I/O资源
- 工作原理比独立式复杂




### 3. 按键识别

判断按键位置：列线依次置低电平，检测行线状态

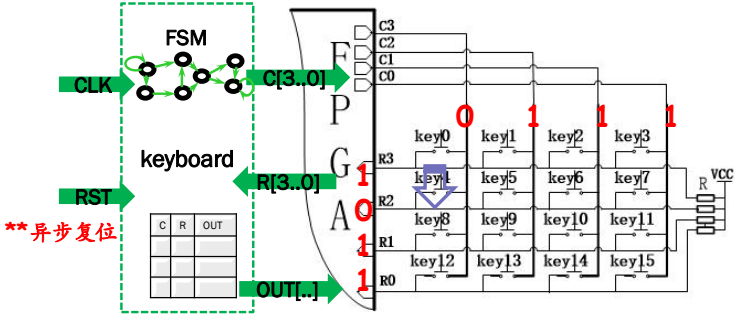


- 防抖：机械式开关结构，按下和断开瞬间会产生抖动

 
 
## 任务分解

- 利用模块化设计方法，“自顶向下”划分功能模块
- 控制电路（状态机电路）——协调各模块之间的操作  
遵循时序电路的设计方法：逻辑抽象、画出状态转换图...



## 选做：


充电结束播放一段音乐

- 工作原理
  - ☞ 每个音符的发音频率（音高）
  - ☞ 每个音符的持续时间（速度、拍子）

- 网络学堂资源
  - ☞ EDA视频：Verilog描述状态机
  - ☞ 验收要求PPT
- 第14周讲解验收要求  
验收键盘电路的**仿真**与下载
- 第16周验收状态机电路**仿真**、状态图和整体功能
- 答疑需求

## 预告

- 第13周 时序逻辑电路的设计（面包板+FPGA实验板）

 

- 调整：第15周和第16周安排对调  
15周实验考核  
16周EDA作业三第2次验收