## 实验九 实验考核

自 35 夏弘宇 2023011004

## 一、预习报告

- 1. 工作原理与电路参数.
- △任务①工作原理
  - ·555实现多谐振荡电路,产生占空比恒定的周期性矩形的冲由于R+R==> R+B==> R+B==>
  - ·在这个很短的时间里,对 vi 的脚神数计数,则计数器快速达到一定的数值,并在 va 低电平动保持较长时间,从而看起来数码复数字是保持稳定的
  - ·此外在 Va上升沿到来时,下侧的微分型单稳态电路 会输出低电平信号,使计数器清零

## 参数选择.

· 微分电路· 约束: Vc低电平时事长 tue < 72 = 2ms. 即 Vs从 Vdd 阵到 Uzi 的时间 tub < 2ms.

. 多谐振荡电路: 纺束一使 Cx值与数码管显示数值验应. 由 R2+Rw << R1, 所以只需关心输出低电平即 R+R2的 B6. tw = (Rw+R2) Cx In 2.

则 n=ltw.fl 估算对不妨设n=tw.f.

$$\mathbb{R}_{\omega} \geq \frac{n}{C_{x} f \ln 2} - R_{2}$$

## 将参数代入得

显示	A组Cx/uF	RWCA)/SI	B囡Gx/µF	Rw(B) /sz
1	1	æ 1885 a	0.1	2.78 ×10 4
2	2.1	0-22 1623	0.22	2.52×10 <sup>4</sup>
4	4.7	0-47 1456	0.47	2.36×104

△任务② 厚理娄似,直接代公式: 
$$R_W = \frac{6}{C_1 \int_0^1 f_0^2} - R_1 = \frac{1.84 \times 10^7}{f} - 1000 (\Omega)$$
.

- 2.若要得到图 1 和图 2 中的矩形波信号  $v_I$ ,应该使用哪种电子仪器?应该如何调节?
- 答: 应该使用函数信号发生器。调节波形为方波,频率为所需值、高低电平分别为5V和0V。注意如果调的是幅值,务必让偏移量为2.5V!
  - 3. 按功能划分电路模块,并写出分模块调试电路的方法和步骤。 电路可分为多谐振荡电路、微分电路、信号处理电路(利用组合逻辑电路得

到计数器的 CLK 信号)、计数电路、显示电路。

若结果不符合预期, 可按以下步骤调试:

- 检查元件的参数尤其是被侧元件是否准确,标 474 的电容有可能会偏大, 务必在使用前进行检测!
  - •利用示波器检查多谐振荡电路输出的频率、占空比。
  - •利用示波器检查微分电路输出的脉冲幅度、宽度。
  - •利用示波器检查输入信号。
  - •检查电路连接是否有误。
  - 4. 查阅实验盒中 74HC 系列门电路数据手册,附上功能与引脚图

芯片	功能	芯片	功能
74HC00	四路 2 输入与非门	74HC02	四路 2 输入或非门
74HC08	四路 2 输入与门	74HC11	三路3输入与门
74HC14	六路施密特触发反相器	74HC20	二路4输入与非门
74HC27	三路3输入或非门	74HC74	二路 D 型正边沿触发器
74HC86	四路 2 输入异或门	74HC161	四位二进制可预置的同步加法计数器

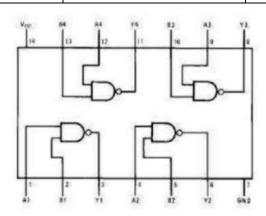


Figure 1 74HC00

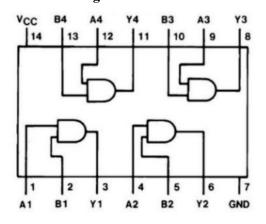


Figure 3 74HC08


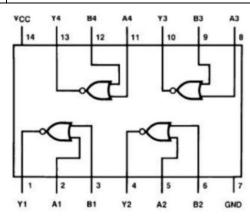


Figure 2 74HC02

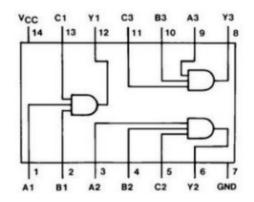

**Figure 4 74HC11** 

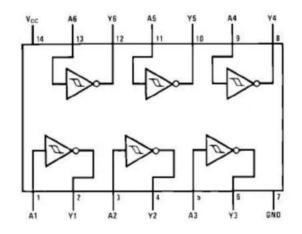


Figure 5 74HC14



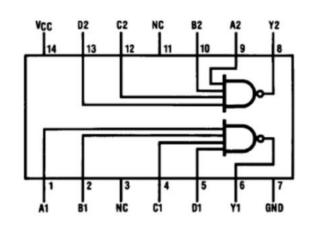


Figure 6 74HC20

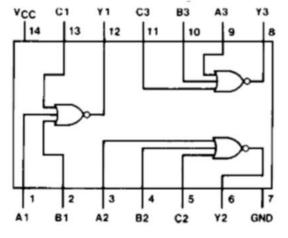

**Figure 7 74HC27** 

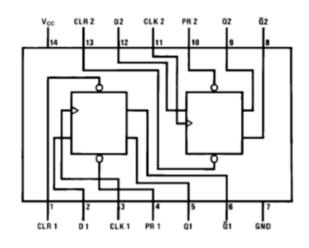

**Figure 8 74HC74** 


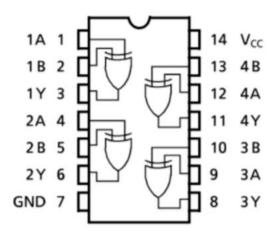


Figure 9 74HC86

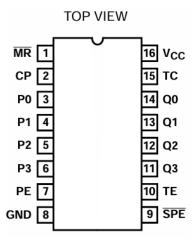

**Figure 10 74HC161** 

MODE SELECT - FUNCTION TABLE FOR 'HC161 AND 'HCT161

	INPUTS				OUTPUTS			
OPERATING MODE	MR	СР	PE	TE	SPE	Pn	Q <sub>n</sub>	TC
Reset (Clear)	L	Х	Х	Х	Х	Х	L	L
Parallel Load	Н	1	Х	Х	- 1	I	L	L
	Н	1	Х	Х	1	h	Н	(Note 1)
Count	Н	1	h	h	h (Note 3)	Х	Count	(Note 1)
Inhibit	Н	Х	I (Note 2)	Х	h (Note 3)	Х	q <sub>n</sub>	(Note 1)
	Н	Х	Х	I (Note 2)	h (Note 3)	Х	q <sub>n</sub>	L

MR'=R'D, CP=CLK, PE=EP, TE=ET, SPE'=LD', TC=C 进位