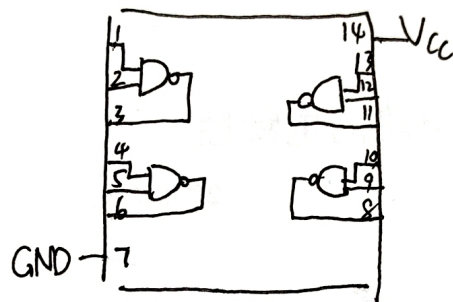


自35 夏弘宇 2023011004 60 周三

一. 与非门



二 1. 恒压 ~~V_{DD}~~ (直流电压); 大小 5V

~~信号发生器~~ 面包板电源

2. $\frac{V_{DD} - V_o}{R_L}$; $\frac{V_o}{I_{OL}}$

3. V_o V_i XY Horiz