

## 实验八 EDA 作业三


自 35 夏弘宇 2023011004

### 一、实验目的

1. 学习自顶向下、分模块的数字系统分析、设计与调试方法。
2. 掌握规范使用硬件描述语言描述状态机电路的方法。


### 二、实验报告

#### 1. 分析任务要求，划分主要功能模块，附上顶层电路图。

 

前者是初步设想，后经分析，发现消抖可以与输入处理有机结合起来，简化消抖功能的实现。

#### 附：顶层电路图

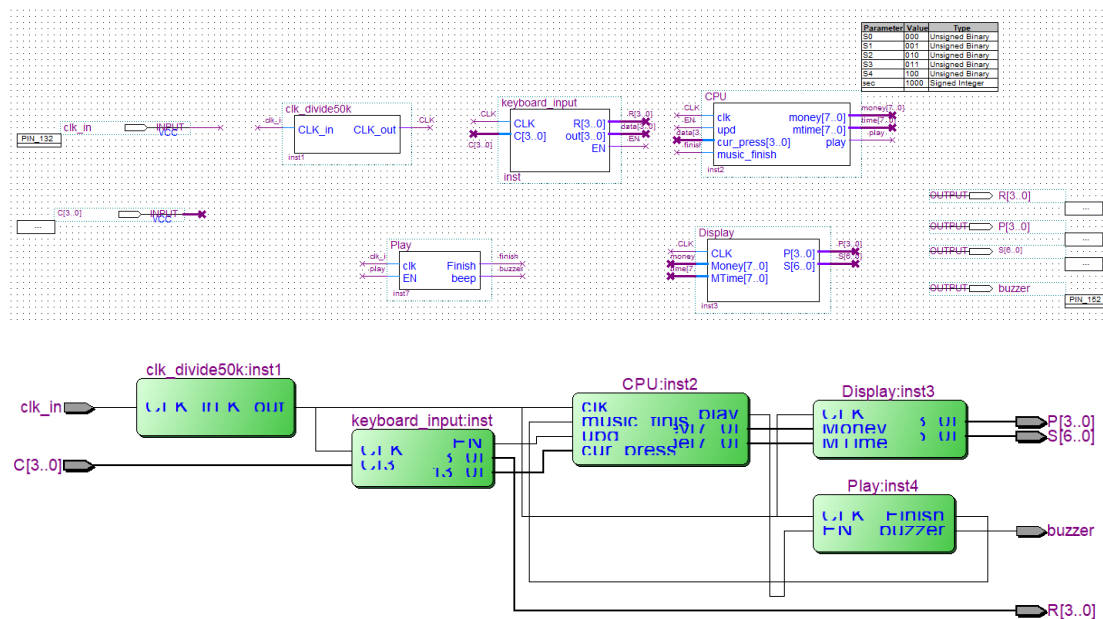

#### 2. 结合各模块电路工作原理，说明模块引脚功能。

##### (1) 输入处理 keyboard\_input (含消抖)

工作原理：本质上是一个状态机，两个大状态：S0 无按键被按下，S1 有按键被按下。每个大状态下还有 31 个状态，类似从 0 到 30 的计数器。

S0→S0：输入 C=1111 没有检测到低电平（按下），输出 R 进行移位操作（持

续扫描)

输入 C 检测到低电平, 停止扫描, 持续监视当前的 R

S0→S1: 检测信号持续一段时间 (连续计数 30 次即 30ms), 则证明信号已稳定, 转移到按下状态

S1→S1: 持续监视当前的 R, 输入信号仍然存在就保持按下状态

S1→S0: 检测信号消失一段时间 (连续计数 30 次即 30ms), 则证明信号已消失, 转移到释放状态

**输入引脚:** 时钟信号 CLK、矩阵键盘的列线 C[3:0]

**输出引脚:** 矩阵键盘的行线 R[3:0], 按下按钮的编号 data[3:0], 指示数据更新的信号 EN (数据更新后输出一个正脉冲)

 


图 1.4 4\*4 矩阵键盘原理图

**注:** 编码方式与右图一致

**评价:** 该模块具有很强的移植性, 基本所有关于矩阵键盘的操作 (不要同时按 2 个键) 都可以用该模块进行处理, 实现了标准接口设计。

## (2) 分频器 clk\_divide50k

**工作原理:** 50k 倍分频器, 每 25k 个输入上升沿进行一次反转。

**输入引脚:** 晶振信号 (50MHz)

**输出引脚:** CLK\_out (1000Hz)

## (3) 控制模块 CPU

**工作原理:** 一个较为复杂的状态机, 见第 3 部分。

**输入引脚:** 时钟信号 CLK、指示数据更新的信号 upd、当前按下按钮的编号 cur\_press[3:0]、音乐播放完毕信号 music\_finish

**输出引脚:** 当前金额 (money[7:0])、剩余时间 (mtime[7:0])、音乐播放信号 play

## (4) 显示模块 Display (分为位选和段选模块)

**工作原理:** 由位选、段选部分组成, 位选扫描四个位并选择数据, 段选实现 BCD 码向 7 段数码管的转化。

**输入引脚:** 时钟信号 CLK、当前金额 (money[7:0])、剩余时间 (mtime[7:0])

**输出引脚:** 位选信号 P[3:0]、段选信号 S[6:0]

## (5) 音乐播放模块 Play

**工作原理:** 音乐播放模块通过 PWM (脉宽调制) 技术生成音频信号。模块的主要输入包括时钟信号 clk 和使能信号 EN, 而输出则是一个指示完成状态的 Finish 信号和一个用于发声的 beep 信号。


cnt0 的计数在 EN 为高时进行, beep 信号的生成基于 cnt0 和预设值

pre\_set。cnt1 和 cnt2 的计数逻辑类似，用于控制音符的节奏和选择音符频率，通过 case 语句决定 pre\_set 的值。pre\_set 值遍历一个数组，数组中预先编写相应的音符序列。

**输入引脚：**时钟信号 clk（50MHz）、音乐播放信号 play

**输出引脚：**音乐播放完毕信号 music\_finish、输出给蜂鸣器的电压信号 beep

### 3. 控制电路状态转换图，说明每个状态的含义和状态间跳转条件

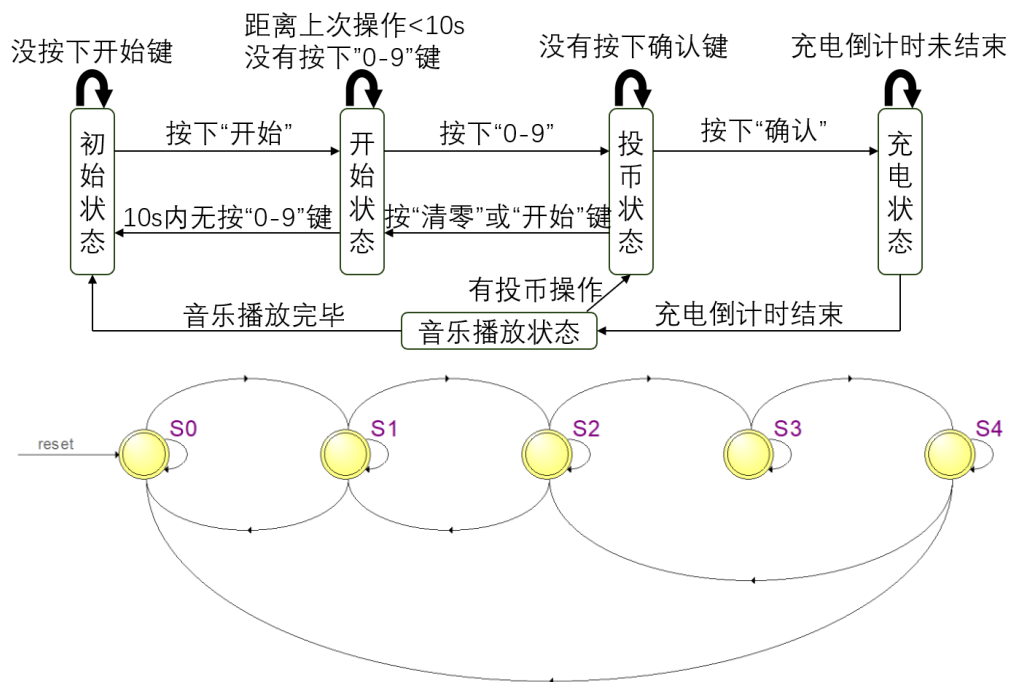

(S0) 初始状态：无显示，按除了开始键都有反应

(S1) 开始状态：显示 0000，按下数字键可以投币

(S2) 投币状态：按下数字键可以投币（十进制）（超过 20 均按 20 算），显示 XXYY，XX 是投币数额，YY 是相应充电时间，值为金额的 2 倍


(S3) 充电状态：倒计时，金额不变；倒计时完成后均清零

(S4) 音乐播放状态：播放一段音乐

跳转条件见框图

### 4. 仿真波形图及其分析说明


(1) 输入模块 test 仿真波形

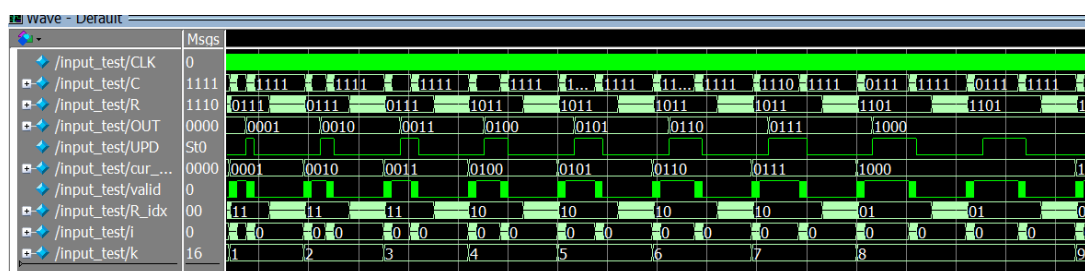



由于超过了 20 的上限，就显示为 2040（我的设计中超过 20 就一直显示 20，再按键就不动了），按下“清零”显示 0000，依次按下 0,1,2 键，依次显示 0000,0102,1224，按下确定开始计时，计时过程在第二张图中，Money 保持不变，MTime 每秒减 1；第三张图中，倒计时结束时，Money 也同时变为 0，并产生音乐播放信号，音乐播放完毕反馈一个完毕信号，就回到初始状态。

#### （4）显示模块仿真波形

 

位选信号能重复对各位进行扫描，并选出相应位的数，段选信号可以准确译码。

### 三、实验报告-实验总结

#### 1. 设计和调试中遇到的问题，采用的测试方法及解决方法。

- 产生如下报错：time 是保留关键字，不能作为变量名，更换变量名即可

syntax error at input.v(56) near text "time"; expecting an identifier ("time" is a reserved keyword)

- 如下的 for 循环是 C++ 常用的格式，但在 Verilog 中不能这么写，必须在 initial 块外部进行变量声明，且 int 类型也要用 integer 进行声明。修改的同时也要注意变量名不要重了！而且 ++, -- 在这里也不适用，要改成 i=i+1 的完整形式。

syntax error at input.v(60) near text "i"; expecting "="  
for(int i=15; i!=0; i--)

- 仿真结果出不来（如右），实际上，仿真并不要求与现实严格对等，尤其是时间上，可以将 10ns 看成一个时钟周期，进行放缩。

```
# .main-pane.objects.interior.cs.body.tree
# run -all
# Press for 4000000000 ns
# Press for 1000000000 ns
# Press for 2000000000 ns
# Press for 3000000000 ns
# Press for 4000000000 ns
# Press for 5000000000 ns
# Press for 6000000000 ns
# Press for 7000000000 ns
# Press for 8000000000 ns
# Press for 9000000000 ns
# Press for 10000000000 ns
# Press for 11000000000 ns
# Press for 12000000000 ns
# Press for 13000000000 ns
# Press for 14000000000 ns
# Press for 15000000000 ns
# Press for 16000000000 ns
```

- 仿真结果中，部分变量值一直没变，都是结束时的值：按顺序运行的代码一定要用阻塞式赋值（上一句执行完才能执行下一句！）

- 上一条也有可能是拖到太后面了，要从 0ns 开始看（鼠标滚轮不利索的话，可以点击左上角的 +/- 符号）

- 编译时出现如下报错，意为同一个变量不能在多个触发条件下修改赋值，否则会出现冲突。这主要源于设计时为了将上升沿信号转化为电平信号，使用之后又要及时清零，因此出现在了两个不同的触发条件中。为了避免这样的情况，不妨开两个变量，上升沿信号控制一个变量取反，clk 信号到来后进行对比，若两个变量值不同，则说明上升沿信号来过了，那么在 clk 触发状态下对相应变量赋值即可。

```

10028 Can't resolve multiple constant drivers for net "press" at CPU.v(58)
10029 Constant driver at CPU.v(34)
10028 Can't resolve multiple constant drivers for net "finish_play" at CPU.v(58)
10029 Constant driver at CPU.v(38)

```

- 调试时发现仿真波形中出现按下 Reset 信号后 money 并未清零的情况，发现确实忘记清零了，补上。


- 变量 money 同时使用了阻塞赋值(=)和非阻塞赋值(<=)，这在 Verilog 中是不允许的。所有对同一变量的赋值必须一致，要么全部使用阻塞赋值，要么全部使用非阻塞赋值。

```

10110 Verilog HDL error at CPU.v(6): variable "money" has mixed blocking and nonblocking Procedural Assignments -- must be all blocking or all nonblocking assignments
12153 Can't elaborate top-level user hierarchy

```

 - 波形中，输入 1111（按下确认键）后，Money 值从 1 变为 12，不符合预期，经检查，是 testbench 中按键信号与 upd 信号同时出现，形成竞争关系；将 upd 信号滞后 5unit 时间再出现解决该问题。这一情况也启发我对 input 模块进行了修改，将 upd 信号与输出的出发信号 EN 分离。



- 原因：连接模块端口的中间变量应该使用 wire 类型，而不是 reg 类型

```

10663 Verilog HDL Port Connection error at Display.v(9): output or inout port "S" must be connected to a structural net expression
10163 Can't elaborate top-level user hierarchy

```

- vsim-3037: 对象实例化要加名称，在这一实验中无需关注名称具体是什么，只需不与保留关键字重复即可。

```

Display(
    .CLK(CLK),
    .Money(Money),
    .MTime(MTime),
    .P(P),
    .S(S)
);

```

- ID:275058 Signal <signal name> drives an input pin, 官方原因：指定的信号驱动输入引脚。但是，input pin 不能由信号驱动。实际原因，搞混变量名了，这时候主要看一下有没有变量名（形参与实参）对应错误的情况。

- 实物中按下确认就会跳成 2040 的样子，怀疑是输入模块有问题，经多次尝试，发现是数据与按下信号不同步的问题。当前信号对应上一个按下的数字！即 EN 信号来了，但数据 cur\_press 还没成功赋值。让 EN 在下一个时钟信号才更新就能解决这一问题！

- 第二次完成充电时，音乐是从上次结束的地方开始放，而不是从头开始：需要在 Finish 信号发出的同时对播放指针进行清零操作。

- 音乐播放完并不会停止，而是从头开始循环播放：因为 clk(50MHz) 与 CLK(1kHz) 不同步，Finish 信号只有 20ns 的宽度无法被有效探测到，需要保持 Finish 信号一段时间，直到 EN 信号变为低电平（即增加一个反馈机制）。

- 刚载入程序就开始播放音乐：未对 play 信号进行初始化；刚载入程序就



开始发出尖锐的声音：初始条件下 cnt0=0 与 pre\_set 初始值 0 相等，确实会使得 beep 输出 1，令初始时 pre\_set 为 1 即可——**所有变量都要初始化，且要关注初始化值的合理性！**

- 验收前发现自己有大量不同步时序的情况（比如用 EN 信号高电平触发），存在隐患。这样的问题有比较 Brute Force 的解决方法：记录上一时刻的该信号，与当前时刻的信号比较，如果上一时刻为 0，当前时刻为 1，则认定为上升沿信号到来。

## 2. 在功能的完善、电路的设计与调试等方面做出的尝试或创新。

- 将防抖与输入模块有机结合，计算信号持续时间，而非直接处理信号波形本身，降低实现难度，有效解决抖动问题。在探测到按动信号后停止其它部分的扫描，确保多按键时只取最先按下/扫描到的按键情况。

- 为实现同步时序电路，总结出统一的方法：需要其它信号上升沿触发时，记录上一时刻的该信号，与当前时刻的信号比较，如果上一时刻为 0，当前时刻为 1，则认定为上升沿信号到来。